




西安交通大学

中国 西安 710049

Xi'an Jiaotong University
Xi'an 710049, P.R. China

12-1.

电路图如下

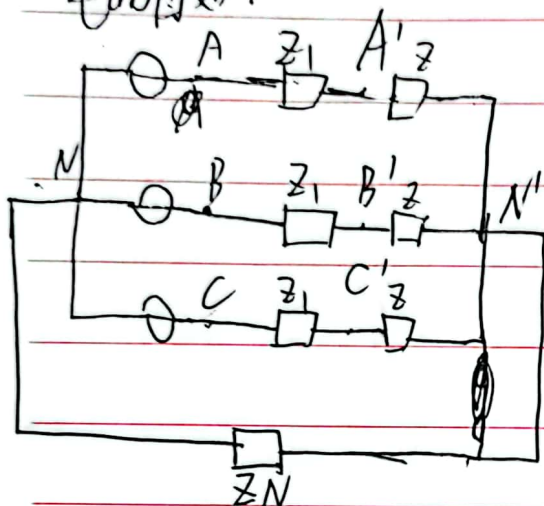

$$U_p = \frac{U_L}{\sqrt{3}} = 220V$$

$$\text{设 } \dot{U}_A = 220 \angle 0^\circ V, \dot{U}_B = 220 \angle -120^\circ V, \dot{U}_C = 220 \angle 120^\circ V$$

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{Z_1 + Z_2} = \frac{220 \angle 0^\circ}{167 + j85} = 1.174 \angle -26.98^\circ A$$

$$\dot{U}_{A'N'} = \dot{I}_A Z_2 = 217.34 \angle 0.05^\circ V$$

$$U_{A'B'} = \sqrt{3} U_{A'N'} \angle 30^\circ = 376.5 \angle 30.05^\circ V$$


$$\dot{I}_B = \dot{I}_A \angle -120^\circ = 1.174 \angle -146.98^\circ A$$

$$\dot{I}_0 = \dot{I}_A \angle 120^\circ = 1.174 \angle 93.02^\circ A$$

$$U_{B'C'} = U_{A'B'} \angle -120^\circ = 376.5 \angle -89.95^\circ V$$

$$U_{C'A'} = U_{A'B'} \angle 120^\circ = 376.5 \angle 150.05^\circ V$$

相量图如下:

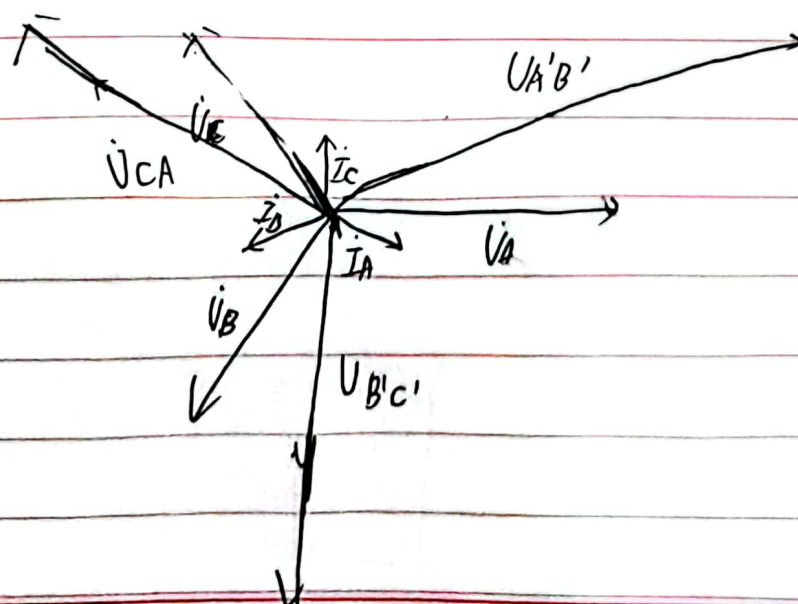

地址: 西安市咸宁西路28号

邮编: 710049

第 页




扫描全能王 创建



12-2.

等效电路图如下

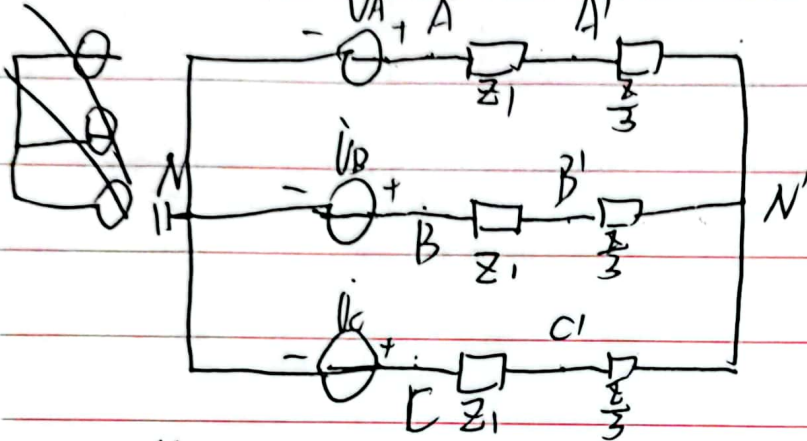

$$U_p = \frac{U_L}{\sqrt{3}} = 220V$$

$$\text{设 } U_A = 220 \angle 0^\circ, U_B = 220 \angle -120^\circ, U_C = 220 \angle 120^\circ$$

$$I_{A'} = \frac{U_A}{Z_1 + \frac{Z_3}{3}} = 30.08 \angle -65.78^\circ A$$

$$I_{B'} = I_{A'} \angle -120^\circ = 30.08 \angle -185.78^\circ = 30.08 \angle 174.22^\circ A$$


$$I_{C'} = I_{A'} \angle 120^\circ = 30.08 \angle 54.22^\circ A$$

$$I_{A'B'} = \frac{I_{A'}}{\sqrt{3}} \angle 30^\circ =$$

$$I_{A'B'} = \frac{1}{\sqrt{3}} I_{A'} \angle 30^\circ = 17.37 \angle -35.78^\circ A$$

$$I_{B'C'} = \frac{1}{\sqrt{3}} I_{B'} \angle 30^\circ = 17.37 \angle -155.78^\circ A$$

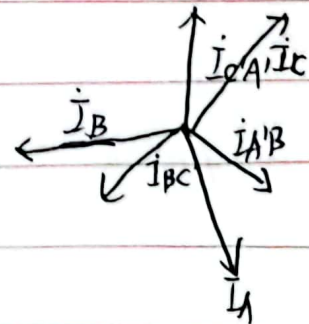
$$I_{C'A'} = \frac{1}{\sqrt{3}} I_{C'} \angle 30^\circ = 17.37 \angle 84.22^\circ A$$





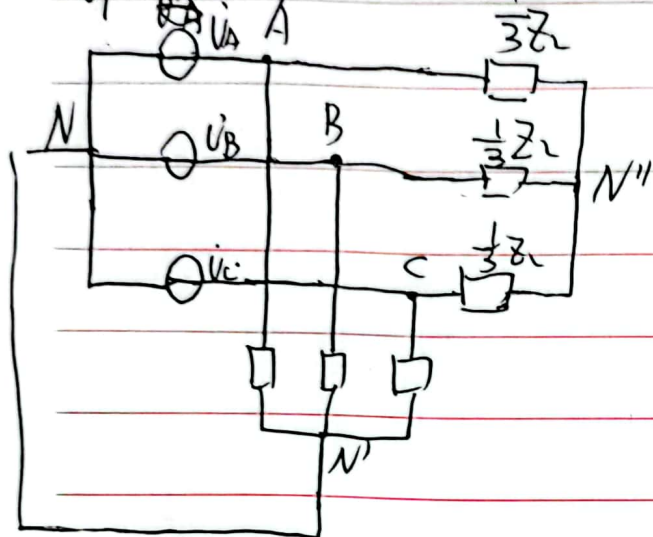例3-4.

$U_p = \frac{U_c}{\sqrt{3}} = 220V$. 设 $\dot{U}_A = 220\angle 0^\circ$, $\dot{U}_B = 220\angle -120^\circ$, $\dot{U}_C = 220\angle 120^\circ$,



$$\dot{I}_{AN'} = \frac{\dot{U}_A}{Z_1} = 22\angle -53.1^\circ A$$

$$\dot{I}_{BN'} = \frac{\dot{U}_B}{Z_1} = 22\angle -173.1^\circ A$$

$$\dot{I}_{CN'} = \frac{\dot{U}_C}{Z_1} = 22\angle 66.9^\circ A$$

$$\dot{I}_{AN''} = \frac{\dot{U}_A}{\frac{1}{3}Z_1} = 13.2\angle 90^\circ A$$

$$\dot{I}_{BN''} = \frac{\dot{U}_B}{\frac{1}{3}Z_1} = 13.2\angle -30^\circ A$$

$$\dot{I}_{CN''} = \frac{\dot{U}_C}{\frac{1}{3}Z_1} = 13.2\angle 50^\circ A$$

$$\dot{I}_{A'B'} = \frac{\dot{I}_{AN''}}{\sqrt{3}} \angle 30^\circ = 7.6\angle 120^\circ A$$

$$\dot{I}_{B'C'} = \frac{\dot{I}_{BN''}}{\sqrt{3}} \angle 30^\circ = 7.6\angle 0^\circ A$$

$$\dot{I}_{C'A'} = \frac{\dot{I}_{CN''}}{\sqrt{3}} \angle 30^\circ = 7.6\angle -120^\circ A$$

$$\dot{I}_{AB} = \dot{I}_A = \dot{I}_{AN'} + \dot{I}_{AN''} = 13.9\angle 48.4^\circ A$$

$$\dot{I}_{BC} = \dot{I}_B = 13.9\angle -138.4^\circ A$$


$$\dot{I}_{CA} = \dot{I}_C = 13.9\angle 61.6^\circ A$$





12-6.

等效为

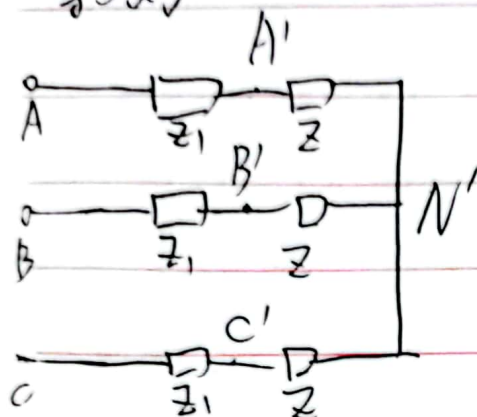

$$P = 1400 = \frac{380}{\sqrt{3}} \cdot |\dot{I}_A| \times 3, |\dot{I}_A| = 2.456 \text{ A}.$$

设 ~~\dot{I}_A~~ $\dot{I}_A = 2.456 \angle 0^\circ \text{ A}$

$$|U_{AN}| = \frac{380}{\sqrt{3}} = 220 \text{ V}.$$

$$|Z| = \frac{|U_{AN}|}{|\dot{I}_A|} = 89.33 \Omega$$

~~\arctan~~ $\arccos 0.866 = 30^\circ$

$$Z = 89.33 \angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_A = \dot{I}_A (Z + Z_1) = 191.69 \angle -7.61^\circ$$

$$U_{AB} = \sqrt{3} U_A \angle 30^\circ = 332.02 \angle 22.39^\circ$$


$$P = \dots - 7.61^\circ, \lambda' = \cos(-7.61^\circ) = 0.991.$$





12.7.

1/1 等效为

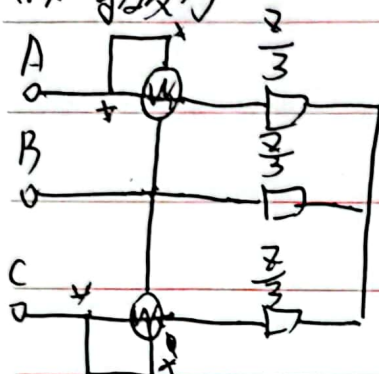

$$P_{\text{有功}} = 782 + 1976.44 = 2758.44 \text{ W}$$

$$|U_A| = \frac{|U_{AB}|}{\sqrt{3}} = 220 \text{ V}. \text{ 设 } \dot{U}_A = 220 \angle 0^\circ \text{ V}, \dot{U}_B = 220 \angle -120^\circ \text{ V}, \dot{U}_C = 220 \angle 120^\circ \text{ V}.$$

$$\text{设 } \dot{Z} = |Z| \angle \varphi$$

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{\dot{Z}} = \frac{220}{|Z|} \angle -\varphi$$

$$\dot{U}_1 = U_{AB} = 380 \angle 30^\circ \text{ V}.$$

$$P_1 = 380 \cdot \frac{220}{|Z|} \cos(30^\circ + \varphi)$$

$$\text{同理: } \dot{I}_C = \frac{220}{|Z|} \angle 120^\circ - \varphi$$

$$\dot{U}_2 = U_{CB} = 380 \angle 90^\circ \text{ V}$$

$$P_2 = 380 \cdot \frac{220}{|Z|} \cos(\varphi - 30^\circ)$$

$$\text{联立解得: } \tan \varphi = 0.75 \Rightarrow \varphi = 36.87^\circ$$

$$|Z| = \frac{220}{4.2} = 52.38 \Omega$$

$$I_A = 5.239 \angle -36.87^\circ \text{ A}$$

$$\therefore \bar{S} = 3 \dot{U}_A \dot{I}_A^* = 2766.2 + j 2074.7 \text{ VA}$$





12-12

$$(1). U_p = \frac{U_L}{\sqrt{3}} = 220V$$

$$\text{设 } \dot{U}_A = 220 \angle 0^\circ V, \dot{U}_B = 220 \angle -120^\circ V, \dot{U}_C = 220 \angle 120^\circ V.$$

流经电阻线电流

$$\dot{I}_{AN''} = \frac{\dot{U}_A}{\frac{R}{3}} = 3.3 \angle 0^\circ A$$

$$\dot{I}_{B'N''} = \frac{\dot{U}_B}{\frac{R}{3}} = 3.3 \angle -120^\circ A$$

$$\dot{I}_{C'N''} = \frac{\dot{U}_C}{\frac{R}{3}} = 3.3 \angle 120^\circ A.$$

$$\dot{I}_{A'B'} = \frac{\dot{I}_{AN''}}{\sqrt{3}} \angle 30^\circ = 1.905 \angle 30^\circ A$$

$$\dot{I}_{B'C'} = \frac{\dot{I}_{B'N''}}{\sqrt{3}} \angle 30^\circ = 1.905 \angle -90^\circ A$$

$$\dot{I}_{C'A'} = \frac{\dot{I}_{C'N''}}{\sqrt{3}} \angle 30^\circ = 1.905 \angle 150^\circ A$$

$$\text{设 } \frac{1}{\omega C} = Z_C$$

$$\frac{(1A)^2}{Z_C} = \frac{1520\sqrt{3}}{3}$$

$$Z_C = 18.38 \angle 55.15^\circ \Omega$$

$$\therefore Z_C = -j18.38 \Omega = 18.38 \angle -90^\circ \Omega$$

$$\dot{I}_{A'N'} = \frac{\dot{U}_A}{Z_C} = 3.99 \angle 90^\circ A$$

$$\dot{I}_{B'N'} = 3.99 \angle -30^\circ A, \dot{I}_{C'N'} = 3.99 \angle 150^\circ A$$

$$\dot{I}_{B'N'} = 3.99 \angle -30^\circ A$$

$$\dot{I}_{C'N'} = 3.99 \angle 150^\circ A$$

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{A'N'} + \dot{I}_{B'N'} = 12.42 \angle 74.59^\circ A, \dot{I}_B = 12.42 \angle -43.41^\circ A, \dot{I}_C = 12.42 \angle 165.41^\circ A$$

$$\dot{I}_A = 5.18 \angle 50.41^\circ A, \dot{I}_B = 5.18 \angle 69.59^\circ A, \dot{I}_C = 5.18 \angle 170.41^\circ A.$$






$$12) \bar{S} = 3 \bar{I}_A \bar{V}_A = \cancel{(2178.20 - j 2624.31) \text{ V}\cdot\text{A}} = (2178 - j 2624.31) \text{ V}\cdot\text{A}$$

12-13.

电路等效为

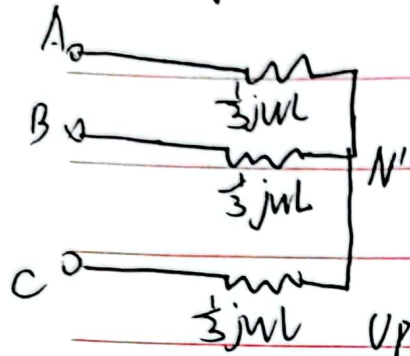

$$U_P = \frac{U_L}{\sqrt{3}} = 220 \text{ V}$$

$$\text{设 } \dot{U}_A = 220 \angle 0^\circ \text{ V}, \dot{U}_B = 220 \angle 120^\circ \text{ V}, \dot{U}_C = 220 \angle 240^\circ \text{ V}$$

$$|\dot{I}_A| = \frac{U_A}{\omega L} \quad |\dot{I}_A| = \frac{U_A}{\omega L} = \frac{3U_A}{\omega L} = \sqrt{3} I_{A'B'}$$

$$\omega L = 110\sqrt{3} \Omega$$

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{\omega L} = 2\sqrt{3} \angle 90^\circ \text{ A}, \dot{I}_B = 2\sqrt{3} \angle 150^\circ \text{ A}, \dot{I}_C = 2\sqrt{3} \angle 30^\circ \text{ A}$$

$$\dot{U}_{AB} = 380 \angle 30^\circ \text{ V}, \dot{U}_{AC} = -\dot{U}_{CA} = 380 \angle 150^\circ \text{ V}, \dot{U}_{BC} = 380 \angle 90^\circ \text{ V}$$

$$P_1 = 380 \times 2\sqrt{3} \times \cos(-150^\circ - (-90^\circ)) = 658.18 \text{ W}$$

$$P_2 = 380 \times 2\sqrt{3} \times \cos(-90^\circ - 150^\circ) = -658.18 \text{ W}$$

