



10-6.

(1) 打开时.

$$Z = R_1 + R_2 + j\omega(L_1 + L_2 + 2M)$$

$$= 2 + j9\Omega$$

$$U_1 = 100 \angle 0^\circ$$

$$\dot{I}_1 = 10.846 \angle -77.47^\circ \text{ A}$$


闭合时

$$\begin{cases} (R_1 + j\omega L_1)\dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 = U_1 \\ j\omega M \dot{I}_1 + (j\omega L_2 + R_2)\dot{I}_2 = 0 \end{cases}$$

$$\dot{I}_1 = 43.85 \angle -37.87^\circ$$

$$12. \bar{S}_1 = U_1 \dot{I}_1 = 100 \times 43.85 \angle -37.87^\circ = (3461.5 + j2691.8) \text{ V}\cdot\text{A}$$

$$\bar{S}_2 = U_2 \dot{I}_2 = 0$$

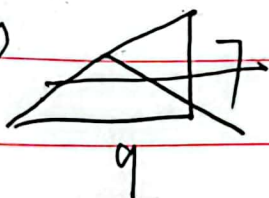

$$10-11: \dot{I}_1 j\omega M + \dot{I}_2 j\omega L_2 = 0$$

$$\dot{I}_1 = \frac{-j\omega L_2 + j\omega(L_2 - M)}{-2j\omega L_2 + j\omega(L_1 + L_2 - 2M)} \dot{I}_2$$

$$\dot{I}_2 = \frac{-j\omega L_1 + j\omega(L_1 - M)}{-2j\omega L_1 + j\omega(L_1 + L_2 - 2M)} \dot{I}_1$$

$$\text{解得: } W = \sqrt{\frac{M}{L_1 L_2}}$$

地址: 西安市咸宁西路28号

邮编: 710049

第

页


显然, 当 $W=0$ 时, 电容相当于断路,





10-16.

电路等效为:

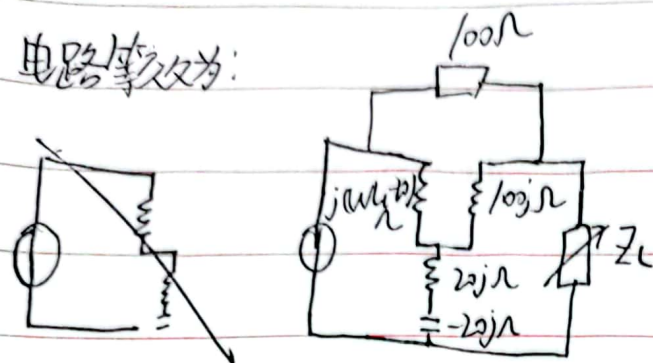

则从右看出的戴维宁等效电路

$$Z_{eq} = 100j // 100 \Omega = 50 + 50j$$

$$U_{oc} = 100 \angle 0^\circ \times \frac{100j}{100 + 100j} = 50 + 50j = 50\sqrt{2} \angle 45^\circ$$

$$\therefore \text{当 } Z_L = (50 - j50) \Omega \text{ 时, } P_{max} = \frac{(50\sqrt{2})^2}{4 \times 50} = 25W$$

17. 设 $10n$ 电阻两端电压为 U , 易知, 当有 U_{max} 有 P_{max}


$$\therefore \frac{nU}{50} + \frac{U}{10n} = i_s$$

$$U \left(\frac{n}{50} + \frac{1}{10n} \right) = i_s$$

$$\therefore \text{当 } \frac{n}{50} = \frac{1}{10n} \text{ 时}$$

$$n = \sqrt{5} \text{ 时, 有 } U_{max}, P_{max}$$

18. 电路等效为

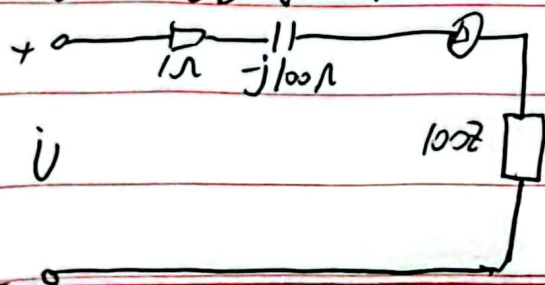

$$\therefore |Z| = \frac{U}{I} = 1$$

$$|Z| = |1 - j100 + 100Z| = 1$$

$$\text{解得 } Z = j1$$





11-7: 发生谐振时

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} = 1.4142 \times 10^7 \text{ rad/s}$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 2.252 \times 10^6 \text{ Hz} = 2.252 \text{ MHz}$$

$$U_C = QU_S = 70.71 \text{ mV}$$

$$BW = \frac{\omega_0}{Q} = 2 \times 10^5 \text{ rad/s}$$

11-12.

当电路谐振时

$$\omega_{0L} = \frac{1}{\omega C}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} = 5 \times 10^6 \text{ rad/s}$$

$$\omega_{0L} = 500 \Omega$$

$$R_e = \frac{(\omega_{0L})^2}{R} = 25000 \Omega = 25 \text{ k}\Omega$$

$$Q = \frac{\omega_{0L}}{R} = 50$$

$$BW = \frac{\omega_0}{Q} = 10^5 \text{ rad/s}$$

当 $R_L = R_0 = 25 \text{ k}\Omega$ 时

$$\text{有 } P_{\max} = \left(\frac{1}{2} I_L\right)^2 R_L = 2.5 \text{ W}$$

13-8.

易知, 当 ω_1 , $\omega_1 L_1 = \frac{1}{\omega_1 C} \Rightarrow L_1 = \frac{1}{\omega_1^2 C} = 1 \text{ H}$

当 $\omega = 4\omega_1$

~~$4\omega_1 L_1$~~ $\omega L_1 + \frac{1}{\omega C} + \omega L_2 = 0$

解得, $L_2 = 66.67 \text{ mH}$





13-9.

$$\textcircled{1}: \text{若 } \begin{cases} 3\omega_1 L = \frac{1}{3\omega_1 C} \\ 7\omega_1 L = \frac{1}{7\omega_1 C} \end{cases} \Rightarrow L = \frac{1}{9\omega_1^2}, C = \frac{1}{49\omega_1^2}$$

$$\textcircled{2}: \text{若 } \begin{cases} 7\omega_1 L = \frac{1}{7\omega_1 C} \\ 3\omega_1 L = \frac{1}{3\omega_1 C} \end{cases} \Rightarrow L = \frac{1}{49\omega_1^2}, C = \frac{1}{9\omega_1^2}$$

$$\therefore L = \frac{1}{9\omega_1^2}, C = \frac{1}{49\omega_1^2} \text{ 或 } L = \frac{1}{49\omega_1^2}, C = \frac{1}{9\omega_1^2}$$

13-11: 受控电流源可等效为2Ω电阻 $U_1 = 5$

只考虑 U_s 直流部分:

$$\text{则 } 1.5 = 3U_{R1}, U_{R1} = 0.5V, I_1 = 0.5A, P_{U_s1} = U_s I_1 = 0.75W$$

$$P_1 = \frac{U_{R1}^2}{R_1} = 0.25W$$

$$\text{交流部分: } U = 5 \angle 0^\circ, U_{R2} = U \cdot \frac{2 \times 2j + 3}{1} = 1 \angle -53.13^\circ, I = 1 \angle -53.13^\circ A$$

$$P = \frac{5^2}{(3 + j2 \times 2)} = 1W$$

$$P_{U_s2} = 5 \times 1 \times \cos(0 + 53.13^\circ) = 3W$$

电流源作用:

$$\textcircled{1} \text{ 流经 } R \text{ 的电流 } I_3 = \frac{j2 \times 1.5}{3 + j2 \times 1.5} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = 1A$$

$$P_3 = I_3^2 R = 1W$$

$$P_R = P_1 + P_2 + P_3 = 2.25W$$

$$I_R = \frac{j3}{3 + j3} \times \sqrt{2} \angle -90^\circ = 1 \angle -45^\circ, U_{R3} = 1 \angle -45^\circ$$

$$\therefore U_R = U_{R1} + U_{R2} + U_{R3} = 0.5 + \sqrt{2} \cos(2\omega t - 53.13^\circ) + \sqrt{2} \cos(1.5t - 45^\circ)$$

$$P_{U_s} = 0.75 + 3 = 3.75W$$

地址: 西安市咸宁西路28号

邮编: 710049

第 页

