

7-3.

(a):

断开前

$$\text{电路中电流 } I = \frac{30-10}{15+5} = 1A$$

$$\text{电容器两端电压 } U_{0-} = 1 \times 5 + 10 = 15V$$

$$i_{0-} = 0$$

$$\text{断开后: } U_{0+} = U_{0-} = 15V$$

$$\text{电路电压 } U_{0+}' = 15V - 10V = 5V$$

$$i_{0+} = \frac{U_{0+}'}{5+5} = \frac{1}{6}A = 0.167A$$

(b). ~~断开前电路中电流~~ $I = \frac{30-10}{30+30}$

$$\text{开关动作前, 流过电感电流: } i_{0-} = 3 \times \frac{20}{20+30} = 1.2A$$

$$\text{两端电压 } U_{0-} = 0$$

开关由1拨至2后

$$\text{电路中电流 } i_{0+} = i_{0-} = 1.2A$$

$$U_{0+} = 1.2 \times (30+15) = 54V$$

7.4.

$$i_L(0-) = 12 \times \frac{1}{3 + \frac{6 \times 6}{6+6}} = 2A$$


$$U_C(0-) = i_L(0-) \cdot 3\Omega = 6V$$

$$\text{易知 } i_L(0+) = i_L(0-) = 2A$$

$$U_C(0+) = U_C(0-) = 6V$$

等效电路如图



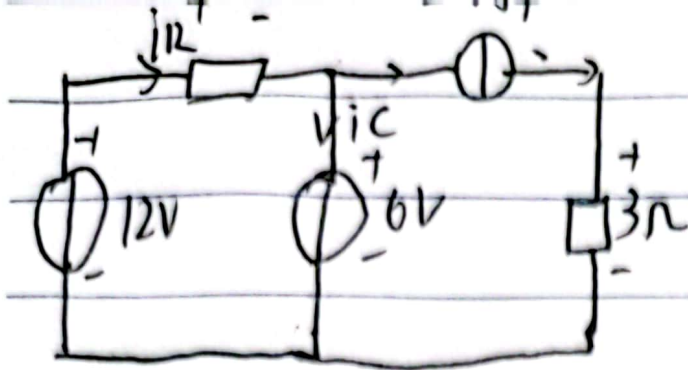

$$i_R(0+) = \frac{6}{6} = 1A$$

~~②~~

$$i_C(0+) = i_R(0+) - i_L(0+) \\ = -1A$$

$$u_C(0+) = -6 + 6 = 0V$$

~~③~~

$$i_C(0+) = C \cdot \frac{du_C(0+)}{dt}$$

$$\frac{du_C}{dt} \Big|_{0+} = \frac{1}{C} i_C(0+) \\ = 24 \cdot (-1) \\ = -24V/s$$

$$u_L(0+) = L \frac{di_L(0+)}{dt}$$

$$u_L(0+) = 0$$

$$\frac{di_L}{dt} \Big|_{0+} = 0$$

$$\frac{di_R}{dt} \Big|_{0+} = \frac{d}{dt} \left(\frac{12 - u_C}{6} \right) = -\frac{1}{6} \frac{du_C}{dt} \Big|_{0+} = 4A/s$$

