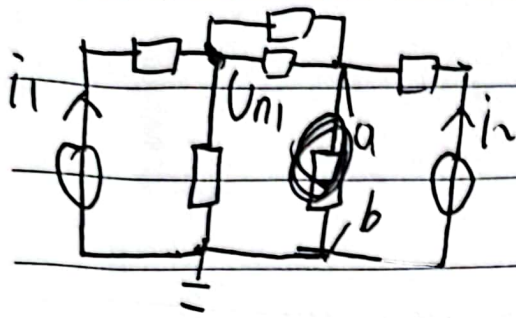


4-16.

1) 用结点电压法如图所示



$$U_{n1} \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} \right) = \frac{50}{20} + \frac{50}{30}$$

$$U_{n1} = 31.75V$$

$$U_{oc} = U_{ab} = \frac{50 - U_{n1}}{30} \times 10 + U_{n1} = 37.5V$$

将电压源置零易知

$$R_{eq} = 10\Omega$$

∴ 当 $R = R_{eq} = 10\Omega$ 时

$$P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R}$$

(2) 当 R 以最大功率运行时.

流过电阻的电流

$$I = \frac{U_{oc}}{2R} = 1.875A$$

把 R 替换成输出电流为 1.875A 的独立电流源.


当电流源作用时

$$I_1 = \frac{1}{2} I = 0.46875A$$

$$I_2 = \frac{1}{2} I = 0.9375A$$

当左侧电压源作用时



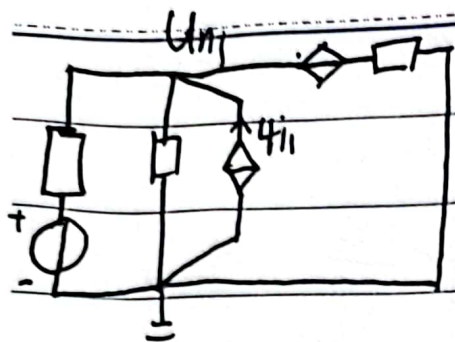

$$\begin{cases} U_{N1}(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}) = i_1 + 4i_1 - \frac{2i_1}{4} \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_1 = \frac{6 - U_{N1}}{2} \end{cases} \quad \text{联立解得}$$

$$\begin{cases} U_{N1} = \frac{27}{7} \text{ V} \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_1 = \frac{15}{14} \text{ A} \end{cases}$$

$$i_{sc} = \frac{U_{N1} + 2i_1}{4} = 1.5 \text{ A}$$

$$\therefore R_{eq} = \frac{U_{oc}}{i_{sc}} = \frac{10}{3} \Omega$$

$$\therefore \text{当 } R_L = R_{eq} = \frac{10}{3} \Omega \text{ 时}$$

$$P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R} = 1.875 \text{ W}$$

4-18.

$$U_i = -U_s + U_{R_1}$$

$$= -4 \text{ V}$$

$$U_i = -U_s + U_{R_1}$$

$$= -4.8 \text{ V}$$

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = 1 \text{ A}$$

互易定理可得:

$$-4 \times 3 + 2 \times I_2 = -4.8 \times 2 + U_2 \times 1$$

$$\begin{cases} U_1 I_1 + U_2 I_2 = U_1 I_1 + U_2 I_2 \Rightarrow \begin{cases} -4 \times 3 + 2 \times I_2 = -3 \times 2 + U_2 \times 1 \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} U_2 = 0.8 I_2 \end{cases}$$

$$U_2 = 0.8 I_2$$



解得: $\hat{I}_2 = 2A, \hat{U}_2 = 1.6V$

4-20.

$$\textcircled{1} U_1 i_1 + U_2 i_2 = U_{11} + U_2 i_2$$

$$U_1 = 30V, U_2 = 20V$$

$$i_1 = \frac{U_1}{20} - 10 = -8.5A$$

$$i_2 = \frac{U_2}{8} = 2.5A$$

$$i_1 = \frac{U_1}{20} - 10$$

$$i_2 = \frac{U_2}{8} - 5$$

代入解得 $U_1 = 40V$

5-3.

$$\begin{cases} (G_1 + G_2 + G_4 + G_5)U_{n1} - G_4 U_{n2} - G_5 U_2 = G_1 U_1 \\ -G_4 U_{n1} + (G_3 + G_4)U_{n2} - G_3 U_2 = 0 \\ U_{n2} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (G_1 + G_2 + G_4 + G_5)U_{n1} = G_5 U_2 + G_1 U_1 \\ -G_4 U_{n1} = G_3 U_2 \end{cases} \quad U_{n1} = -\frac{G_3 U_2}{G_4}$$

联立解得: $\frac{U_2}{U_1} = -\frac{G_1 G_4}{G_3(G_1 + G_2 + G_4 + G_5) + G_4 + G_5}$

5-4. 设第一个放大器的输入端为 U'

$$\frac{U_1}{R_1} = \frac{0 - U'}{R_2} + \frac{0 - U_0}{R_3}$$

$$\textcircled{1} \frac{U'}{R_4} = \frac{U_0}{R_4 + R_5}$$



$$\text{解得: } \frac{U_0}{U_1} = - \frac{R_2 R_3 (R_4 + R_5)}{R_1 [R_3 R_4 + R_2 (R_4 + R_5)]}$$

5-6.

设 R_L 两端电压 U , 输出端电压 U_2 .

$$\begin{cases} \frac{U_1 - U}{R_1} = \frac{U - U_2}{R_2} \\ \frac{U_2 - U}{R_4} = \frac{U}{R_L} + \frac{U}{R_3} \end{cases}$$

消去 U_2

$$\frac{R_3 R_4 + R_1 R_4 + R_3 R_1}{R_3 R_1} U = \frac{U (R_1 + R_2) - U_1 R_2}{R_1}$$

$$R_1 R_4 R_3 U + R_1 R_4 R_1 U + R_3 R_1 R_1 U = R_1 R_3 R_1 U + R_2 R_3 R_1 U - R_2 R_3 R_1 U_1$$

$$R_1 R_4 (R_3 U + R_1 U) = R_2 R_3 (R_1 U - R_1 U_1)$$

$$R_1 R_4 = R_2 R_3 \neq 0$$

$$\therefore R_3 U + R_1 U = R_1 U - R_1 U_1$$

$$\therefore R_3 U = -R_1 U_1$$

$$U = -\frac{R_1 U_1}{R_3}$$

$$i_L = \frac{U}{R_L}$$

$$= -\frac{U_1}{R_3}$$

\therefore ~~电流 i_L~~ 仅决定于 U_1 而与负电阻 R_L 无关



5-7.

设放大器输入端电压为 U_1

$$\therefore \frac{U_{S1} - U_1}{R_1} = \frac{U_1 - U_0}{R_2}$$

$$\frac{-U_{S2} - U_1}{R_3} = \frac{U_1 - U_0}{R_4}$$

消去 U_1 联立解得.

$$U_0 = \frac{R_2 R_3 + R_1 R_4}{R_2 R_3 - R_1 R_4} U_{S1} + \frac{R_1 R_4 + R_2 R_3}{R_2 R_3 - R_1 R_4} U_{S2}$$

