

3-2.

(a):  $n=5, b=10$

$\therefore$  有 4 个 KCL 方程, 6 个 KVL 方程

(b):  $n=5, b=10$

$\therefore$  有 4 个独立 KCL 方程, 6 个独立 KVL 方程.

3-7.

$$\begin{cases} i_1 R_1 + i_2 R_2 + i_3 R_3 + U_{S3} = 0 \\ i_6 R_6 + i_2 R_2 + i_4 R_4 - U_{S6} = 0 \\ i_4 R_4 + i_5 R_5 - i_3 R_3 - U_{S3} = 0 \\ i_1 + i_6 = i_2 \\ i_2 = i_3 + i_4 \\ i_4 = i_5 + i_6 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \cancel{i_5 = -0.965A} \quad i_5 = -0.956A$$

3-8.

$$\begin{cases} i_1' (R_1 + R_6 + R_4) + U_{S6} - i_2' R_2 - i_3' R_4 = 0 \\ i_2' (R_1 + R_2 + R_3) + U_{S3} - i_1' R_1 - i_3' R_3 = 0 \\ i_3' (R_3 + R_4 + R_5) - U_{S3} - i_1' R_4 - i_2' R_3 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow i_5 = i_3' = -0.956A$$

~~$$i_3' (R_3 + R_5) - U_{S3} = 0$$~~

~~$$i_3' (R_3 + R_4 + R_5) - U_{S3} - i_1' R_4 - i_2' R_3 = 0$$~~

~~$$3-11: \begin{cases} i_4 = i_1 + 1 \\ U = 20i_2 - 5i_1 = 0 \\ i_1 = I + i_2 \\ -30I + 20i_2 + 5 = 0 \\ i_2 + 1 = i_3 \\ I = 0.5A \end{cases} \Rightarrow \text{联立求解}$$~~

~~$$-30I + 20i_2 + 5 = 0$$~~

~~$$I = 0.5A$$~~


~~$$I + i_2 = i_3$$~~

(3-11在最后)



3-13.

(1).

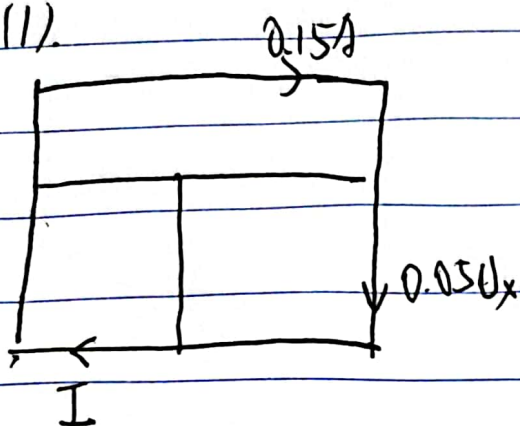


易知  $-20 + (I - 0.15) \cdot 24 + U_x = 0$

$U_x = (I - 0.05U_x) \cdot 32$

解得  $U_x = 8V$ .

(2).

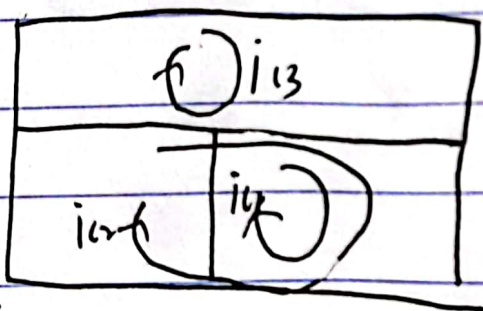

$\begin{cases} i_{L1} = 3.5A \end{cases}$

~~$i_{L1} (3.5A + 2A) = 0$~~

$i_{L1} (35 + 2 + 4 + 20) + 0.5U_x + 3.5i_{L1} - 20i_{L3} = 0$

$-U_x - 0.5U_x + 20i_{L3} - 20i_{L2} = 0$

$U_x = 20i_{L3}$

解得:  $i_{L2} = -2.5A$


$i_{L3} = -1A$

$I = I_{L1} + I_{L2} = 3.5 - 2.5 = 1A$





3-14

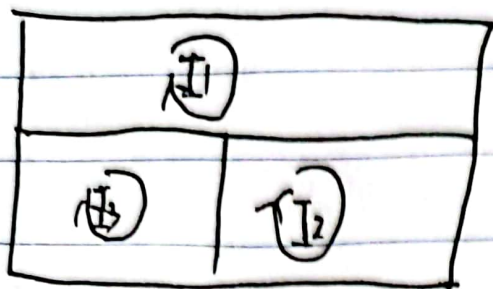


$$\begin{cases} I_1 = 5A \\ 30 + 40I_2 - 20I_1 - 10I_3 = 0 \\ -50 + 10I_2 + 10I_3 - 10I_2 = 0 \\ I_2 = I_3 \end{cases}$$

联立解得  $\begin{cases} I_3 = 5A \\ I_2 = I_3 = 5A \end{cases}$

CCVS 电流  $I_c = I_3 - I_1 = 0$   
 $\therefore$  功率为零

3-11.

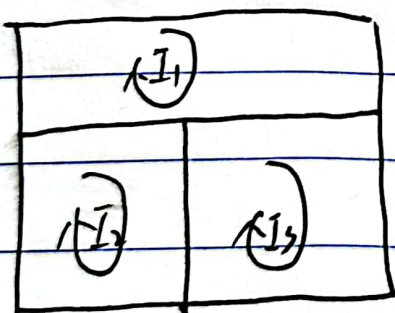


$$\begin{cases} I_1 = 1A \\ -30 + 40I_2 - 5I_1 - 30I_3 = 0 \\ 5 + 50I_3 - 30I_2 - 20I_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_1 = 1A \\ I_2 = 2A \\ I_3 = \frac{3}{2}A \end{cases}$$

$$I = I_2 - I_3 = 0.5A$$



3-16. (a).

取参考节点如图所示.

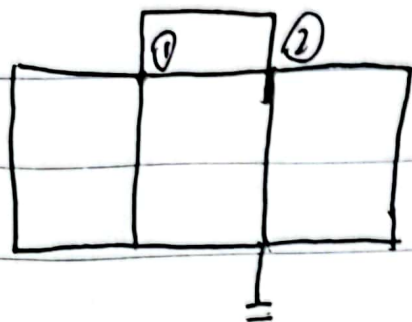

$$\begin{cases} U_{n1}(\frac{1}{2} + \frac{1}{5}) - U_{n2} \cdot \frac{1}{2} = 4 - 10 \\ -\frac{1}{2}U_{n1} + U_{n2}(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{8}) = 10 \end{cases}$$


$3 + \frac{2 \times 6}{2+6}$

整理后得:

$$\begin{cases} 0.7U_{n1} - 0.5U_{n2} = -6 \\ 0.5U_{n1} + 5U_{n2} = 10. \end{cases}$$

3-18 (b).

取参考节点如图所示.

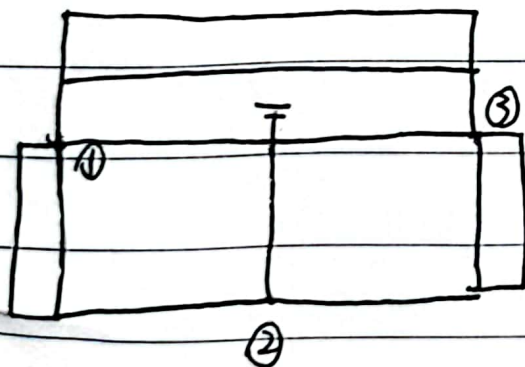

$$\begin{cases} U_{n1} = -1V \\ -(0.5 + 1)U_{n1} + (0.5 + 1 + 0.2 + 1)U_{n2} - U_{n3} = -3 - \frac{2}{1} \\ -0.5U_{n1} - U_{n2} + (1 + 1 + 0.5)U_{n3} = 3U_2 + 3 \\ U_2 = U_{n1} - U_{n2} \end{cases}$$




整理得:

$$\begin{cases} U_{n1} = -1V \\ -6U_{n1} + 9U_{n2} - U_{n3} = -5 \\ -5U_{n1} + 2U_{n2} + 4U_{n3} = 3 \end{cases}$$

3-20

取参考节点如图所行

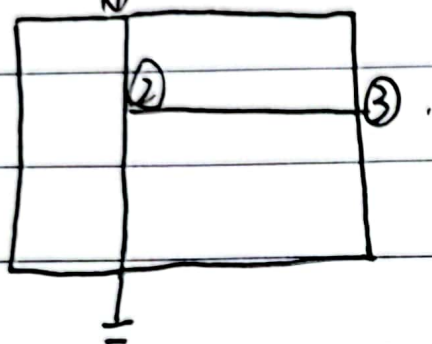

$$\begin{cases} U_{n1} = 48V \\ -\frac{1}{5}U_{n1} + (\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2})U_{n2} - \frac{1}{2}U_{n3} = 0 \\ -\frac{1}{12}U_{n1} - \frac{1}{2}U_{n2} + (\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{12})U_{n3} = 0 \end{cases}$$

解得:  $\begin{cases} U_{n1} = 48V \\ U_{n2} = 18V \\ U_{n3} = 12V \end{cases}$

$$I_0 = \frac{U_{n3} - U_{n2}}{2\Omega} = -3A$$

$$I_{st} = \frac{U_{n2} - U_{n1}}{5\Omega} + \frac{U_{n3} - U_{n1}}{3+9} = 0$$


$$I_s = 9A$$





3-21.

取参考节点如下图所示.

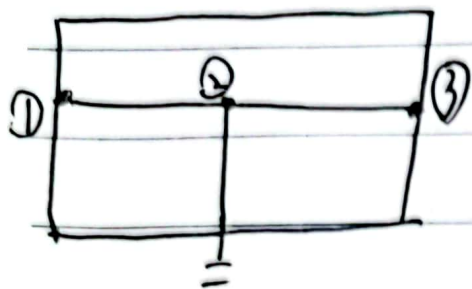

$$\begin{cases} U_{n1} = 50V \end{cases}$$

$$-\frac{1}{5}U_{n1} + (\frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{20})U_{n1} - \frac{1}{4}U_{n3} = 0$$

$$U_{n3} = 15I$$

$$U_{n2} = 20I$$

解得

$$\begin{cases} U_{n1} = 50V \end{cases}$$

$$U_{n2} = 80V$$

$$U_{n3} = 60V$$

$$I = 4A$$

$$U = U_{n2} = 80V.$$

